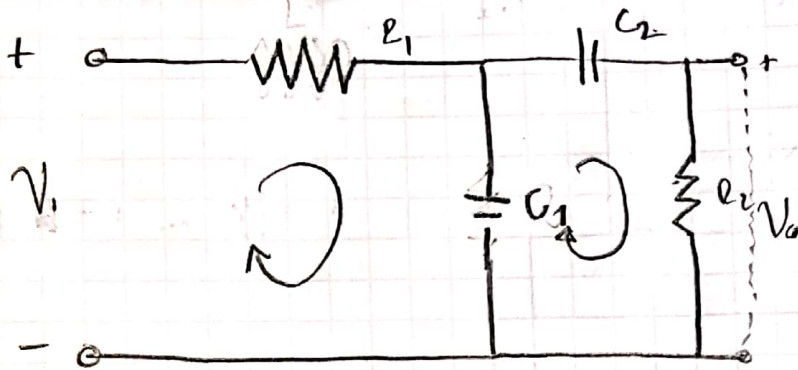


Taller

Hallar la función característica.



$$V = \frac{1}{C} q(t), V(\omega) = \frac{1}{C} Q(\omega)$$

$$V_e(t) = e_i(t); V_p(\omega) = j\omega e_o(\omega)$$

$$V_1(t) = V_{R1} i_1(t) + V_{C1} i_1(t) - V_{C1} i_2(t) \quad (1)$$

$$V_{C1} i_1(t) - V_{C1} i_2(t) + V_{C2} i_2(t) + V_{R2} i_2(t) = 0 \quad (2)$$

$$V_{R2} i_2(t) = V_0(t)$$

$$(1) V(\omega) = Q_1(\omega) \left[ j\omega R_1 + \frac{1}{C_1} \right] - \frac{1}{C_1} Q_2(\omega)$$

$$(2) 0 = Q_2(\omega) \left[ \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + j\omega R_2 \right] - \frac{1}{C_1} Q_1(\omega)$$

$$(3) Q_2(\omega) j\omega R_2 = V_0(\omega)$$

$$\therefore (1) Q_1(\omega) = \frac{V_1(\omega) + \frac{1}{C_1} Q_2(\omega)}{j\omega R_1 + \frac{1}{C_1}}$$

$$(2) Q_1(\omega) = Q_2(\omega) \left[ \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + j\omega R_2 \right] C_1 \rightarrow \text{igualamos 1 y 2.}$$

$$\frac{V_1(\omega) + \frac{1}{C_1} Q_2(\omega)}{j\omega R_1 + \frac{1}{C_1}} = Q_2(\omega) \left[ \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + j\omega R_2 \right] C_1$$



$$= V_1(\omega) + \frac{1}{C_1} Q_2(\omega) = Q_2 \omega \left[ \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + j\omega R_2 \right] C_1 * \left( j\omega R_1 + \frac{1}{C_1} \right)$$

$$V_1(\omega) = Q_2(\omega) \left[ j\omega R_1 - \omega^2 R_1 R_2 C - \frac{1}{C_1} \right]$$


$$Q_2(\omega) = \frac{V_1(\omega)}{j\omega R_1 - \omega^2 R_1 R_2 C - \frac{1}{C_1}} \quad (4) \rightarrow \text{igualando 3 \& 4}$$

$$\frac{V_o(\omega)}{j\omega R_1} = \frac{V_1(\omega)}{j\omega R_1 - \omega^2 R_1 R_2 C - \frac{1}{C_1}}$$

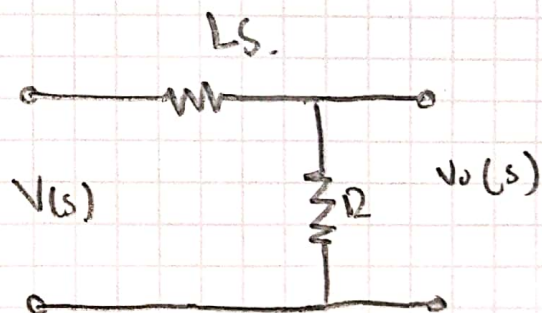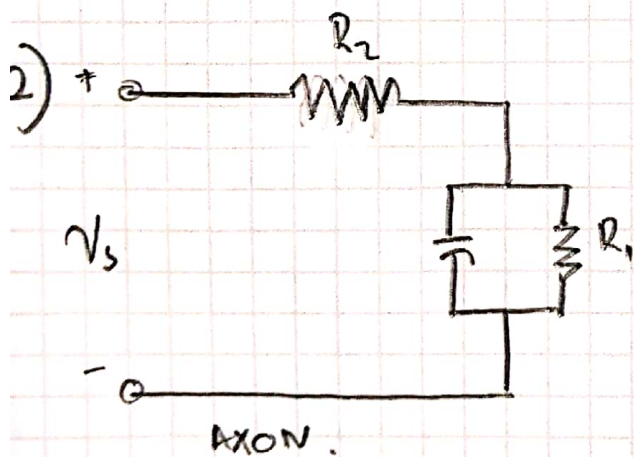
$$\therefore H(\omega) = \frac{V_o(\omega)}{V_1(\omega)} = \frac{j\omega R_1}{j\omega R_1 - \omega^2 R_1 R_2 C - \frac{1}{C_1}}$$


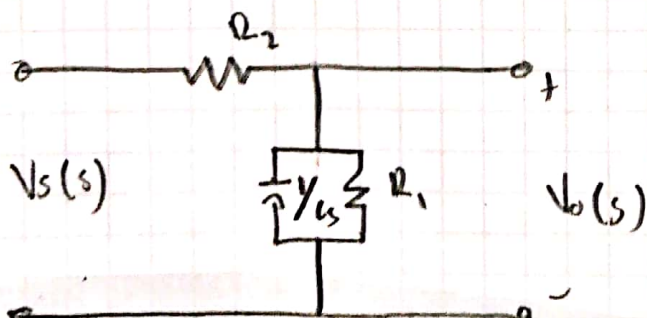
$$\frac{V_o(s)}{V_s(s)} = \frac{R}{R + L_s}$$


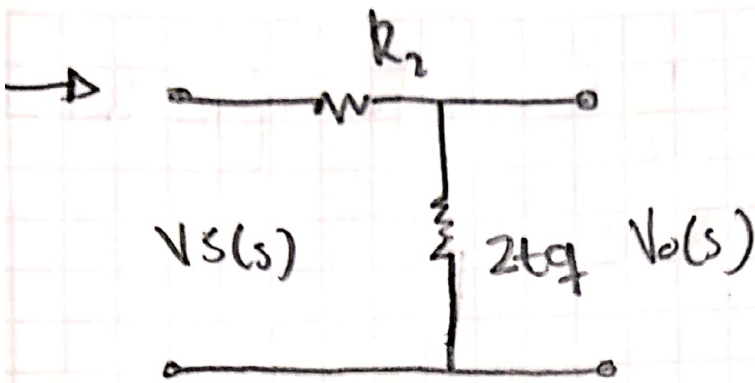
$$Z_{eq} = Z_R \parallel Z_C = R_1 / (Cs \cdot R_1 + 1)$$



$$H(\omega) = \frac{V_O(s)}{V_S(s)} = \frac{R_1}{R_1 + R_2(s R_1 + 1)}$$